باسمه‌تعالی

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی [illegible] رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۱۵۲۶

عنوان درس: طراحی سیستم‌های دیجیتال نام استاد: جناب آقای [illegible] تاریخ: ....

شمارهٔ سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	نمره نهایی
نمره									

این دفترچه شامل ۲ برگ اصلی (سفید) و ۲ برگ پیش‌نویس (رنگی) است.

DP :

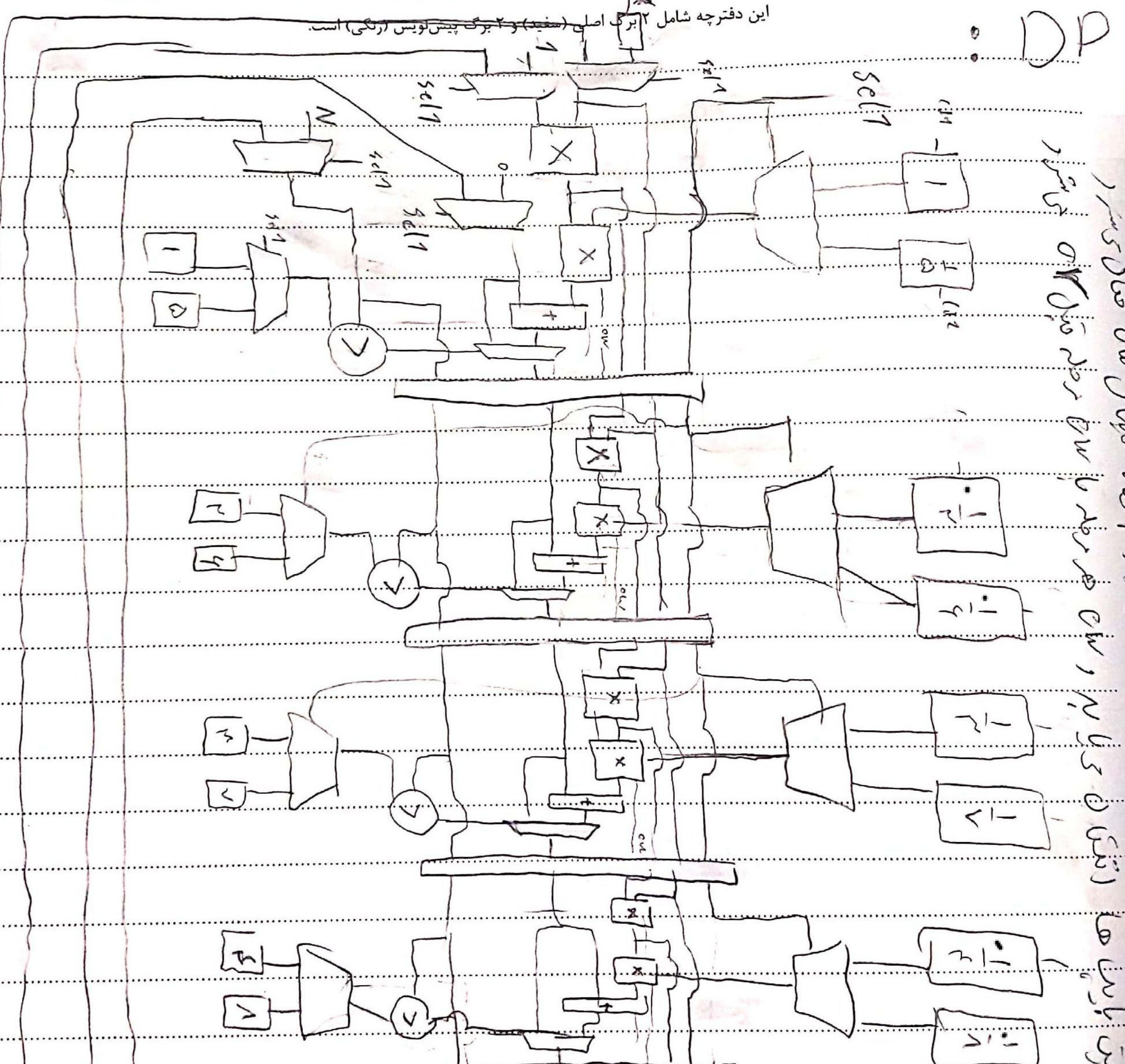

[illegible] را از آنجا که سیگنال cw فعال می‌شود
و از طریق بافرها انتقال می‌یابد و cw هر مرحله با cw مرحله قبل or می‌شود

به ابتدا عدد X را concat 3 zero کنیم تا از ۸ بیت به ۳۲ بیت تبدیل شود

از آنجایی که در جدول قبلی جای خالی برای تشخیص خطا ندیدم overflow نگیرد به همین دلیل آنها را در اینجا به صورت جدا نوشته‌ام .

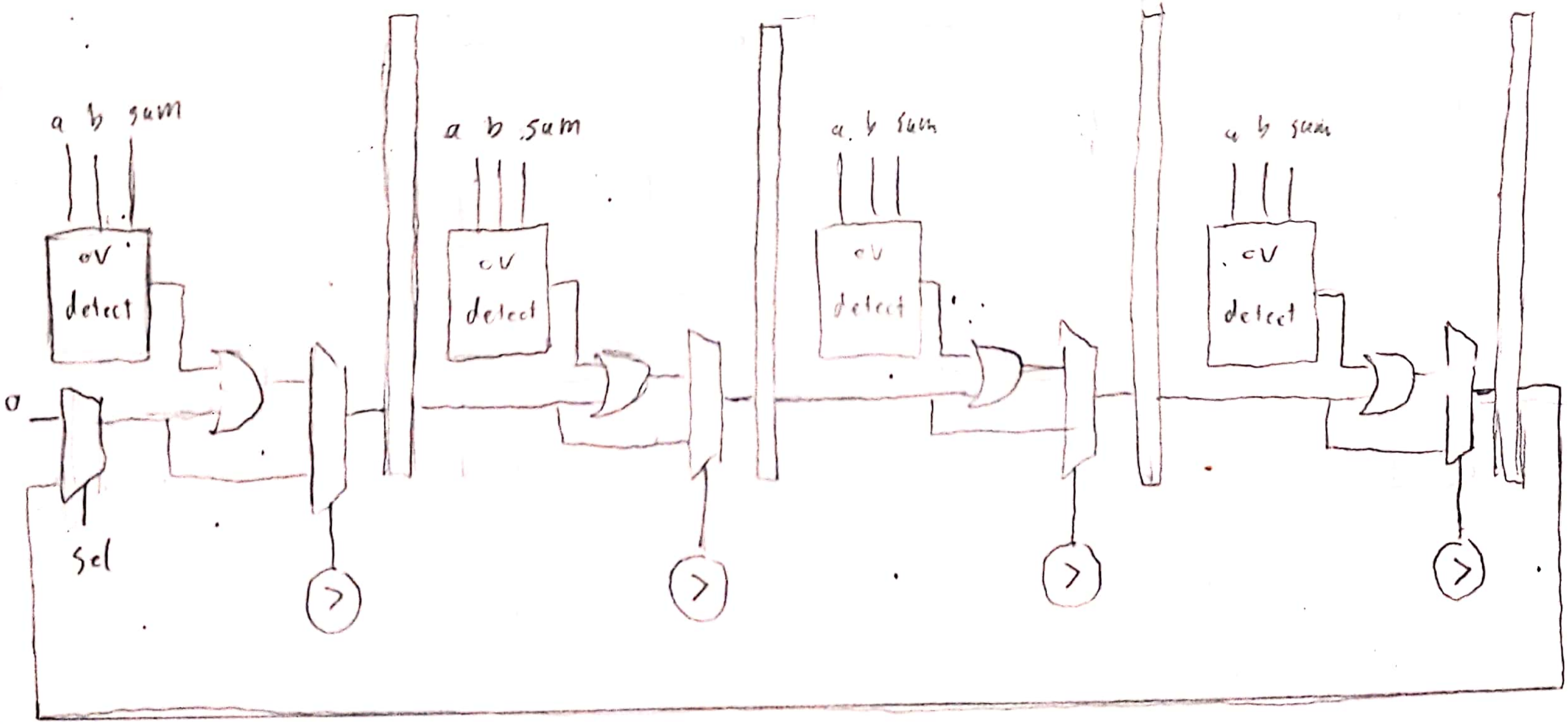

این counter تا ۴ بشمرد

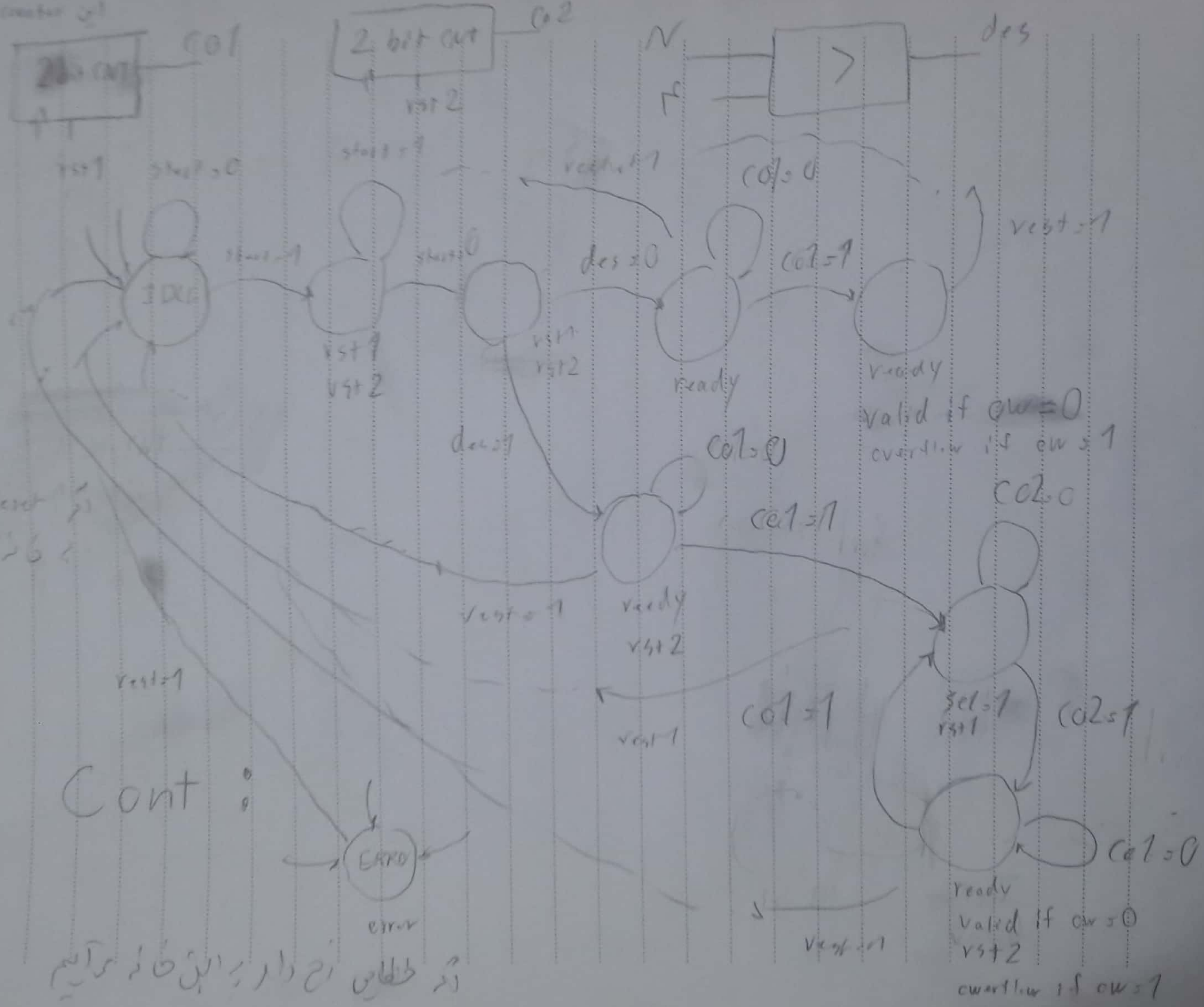

اگر reset شد
به حالت شروع برگردیم

Cont :

اگر خطایی رخ داد به این حالت می‌آییم

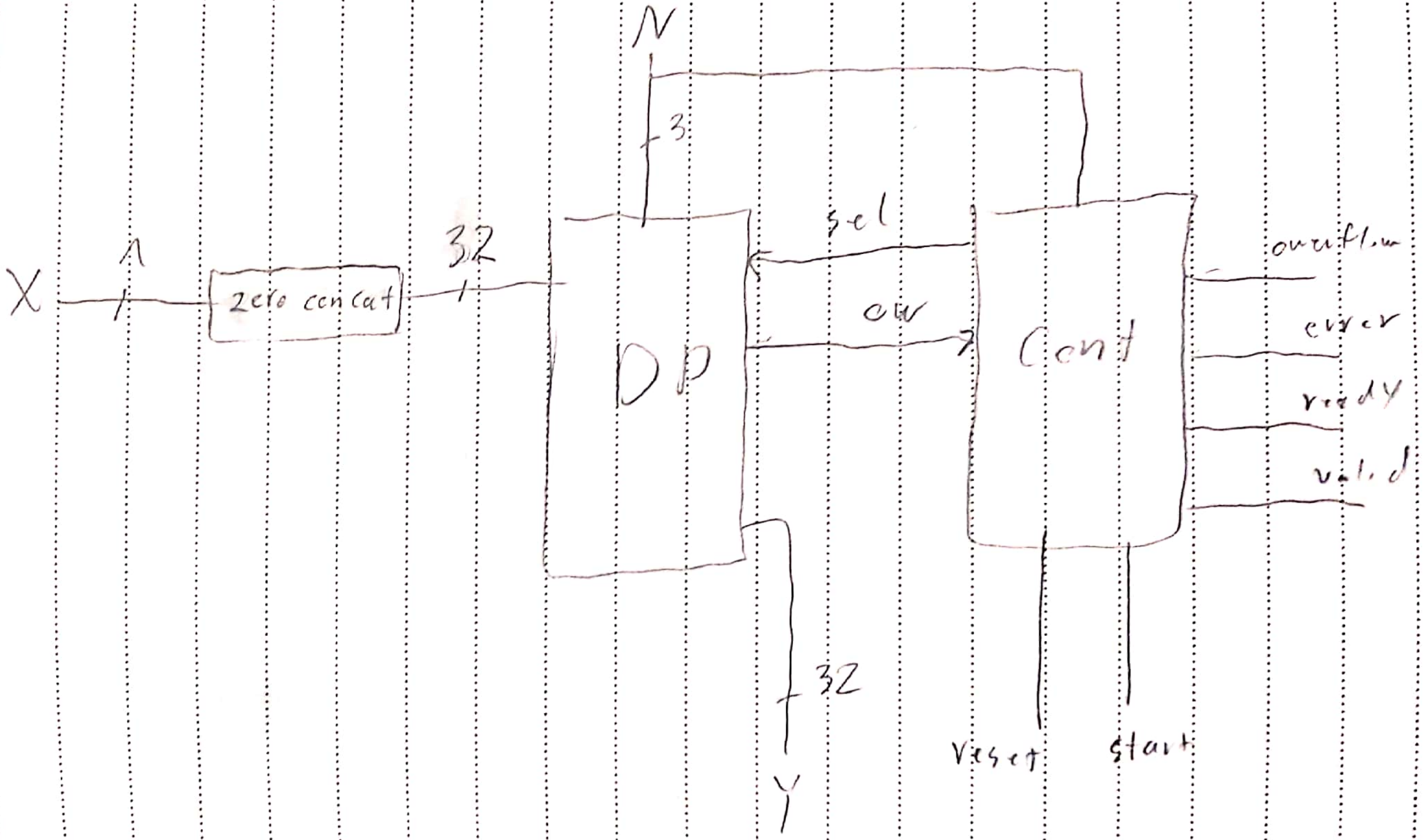
N
3
X
1
zero concat
32
DP
sel
ow
Cont
overflow
error
ready
valid
32
Y
reset
start